

T	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1.	Present State	Input	Next State	Flip-Flop Inputs
	A B	X	A B	T _A T _B
	0 0	0	0 1	0 1
	0 0	1	0 0	0 0
	0 1	0	1 1	1 0
	0 1	1	1 0	1 1
	1 0	0	1 1	0 1
	1 0	1	1 0	0 0
	1 1	0	0 0	1 1
	1 1	1	1 1	0 0


T _A	AB	00	01	11	10
X	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0


$$T_A = A'B + BX'$$

T _B	AB	00	01	11	10
X	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0

$$\begin{aligned} T_B &= A'B'X' + A'BX + AX' \\ &= A'(B' \oplus X) + AX' \end{aligned}$$

2. $Q(t+1) = G \cdot I_n + G'Q(t)$

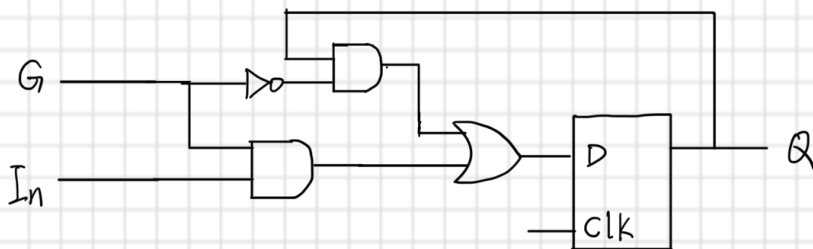

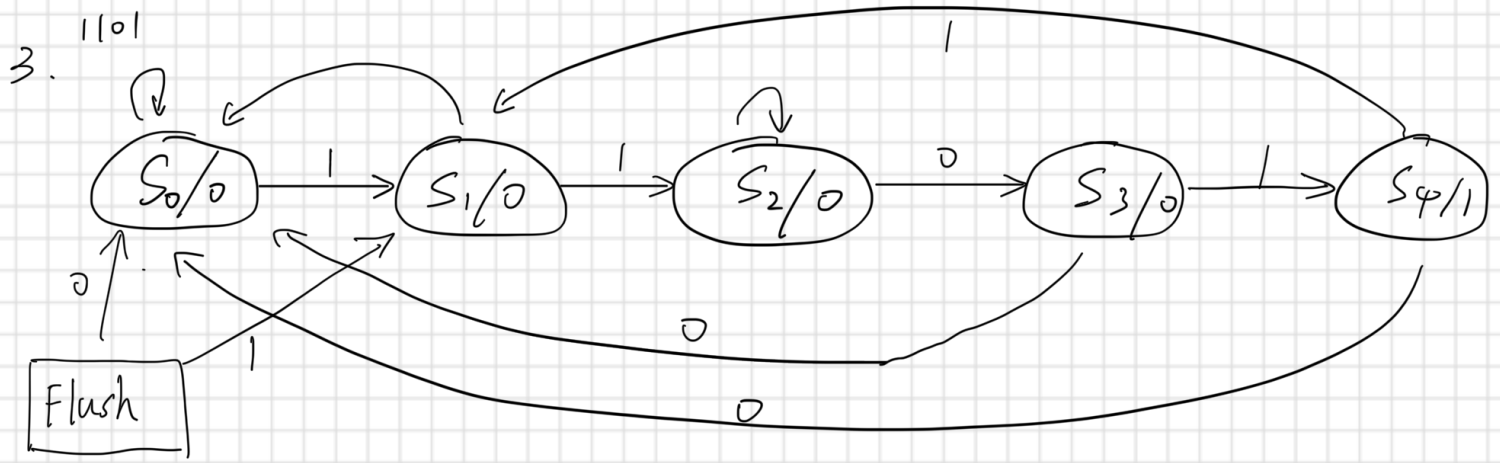

$S_0 = 000, S_1 = 001, S_2 = 010, S_3 = 011, S_4 = 100$

To deal with the flush signal, we set the next state by the input.

Current State Input Next Output J_A K_A J_B K_B J_C K_C

A	B	C		A	B	C									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X		
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X	1		
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	0	X	X	1		
0	1	0	0	0	1	1	0	0	X	0	X	1	X		
0	1	0	1	0	1	0	0	0	X	0	X	0	X		
0	1	1	0	0	0	0	0	0	X	0	X	1	X		
0	1	1	1	1	0	0	0	0	X	0	X	1	X		
1	0	0	0	0	0	0	1	1	X	1	0	X	0	X	
1	0	0	1	0	0	1	1	1	X	1	0	X	1	X	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	X	1	0	X	X	1	
1	0	1	1	0	0	1	0	0	X	1	0	X	X	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	X	1	X	1	1	X	
1	1	0	1	0	0	1	0	0	X	1	X	1	X	1	
1	1	1	0	0	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	
1	1	1	1	0	0	1	0	0	X	1	X	1	X	1	
1	1	1	1	1	0	0	1	0	X	1	X	1	X	0	

J_A

AB \ Cx	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_A = BCX$$

 K_A

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$K_A = 1$$

 J_B

AB \ Cx	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

$$J_B = A'CX$$

 K_B

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	X	X	X	X

$$K_B = A + C$$

 J_C

AB \ Cx	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	1	0	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

$$J_C = AX + B'X + A'BX'$$

 K_C

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X	X	1	1
01	X	X	1	1
11	0	X	1	0
10	0	X	1	0


$$K_C = A' + X$$

4.

clk	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Z
↑	1	0	1	1	0
↑	0	1	0	1	1
↑	1	0	1	0	1
↑	1	1	0	1	1
↑	1	1	1	0	1
↑	1	1	1	1	0
↑	0	1	1	1	1

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	X	x	x	X
01	x	1	1	X
11	X	1	0	1
10	X	X	0	1
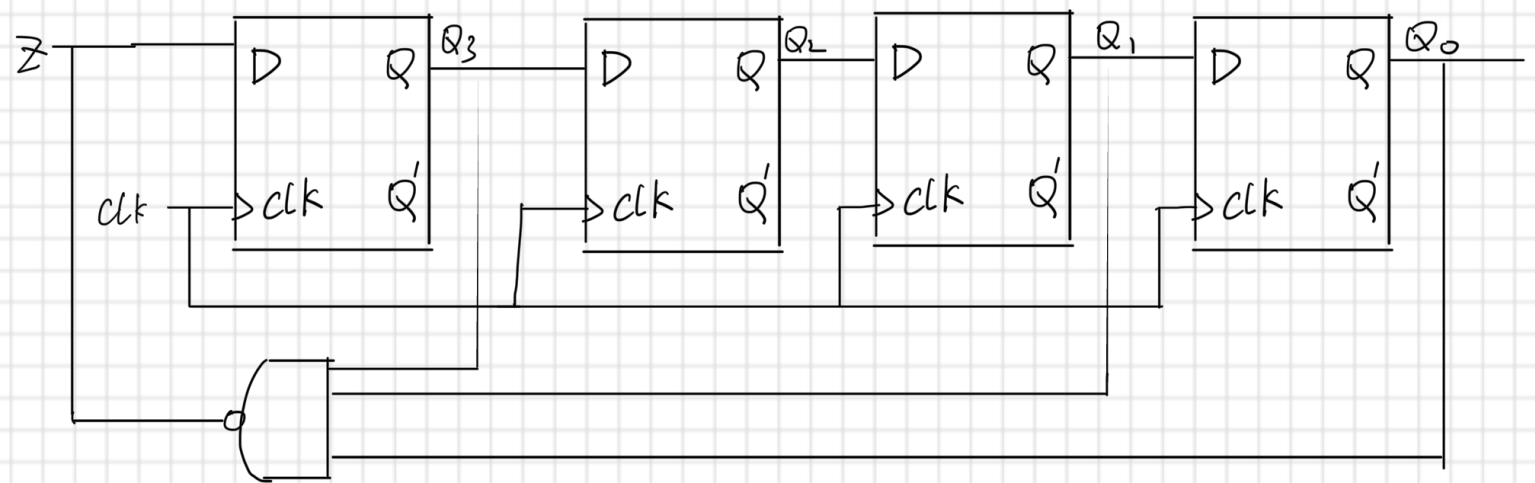
$$Z = Q_0' + Q_1' + Q_3' = (Q_0 Q_1 Q_3)'$$



5. Current

Next

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	1
1	1	1
1	1	0
1	0	0

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	1	1
1	1	0
1	0	0
0	0	0

T_A	T_B	T_C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	X
1	1	X	0	0

$$T_A = A \oplus B$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	X
1	0	X	0	1

$$T_B = B \oplus C$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	X
1	0	X	1	0

$$T_C = A' \oplus C$$

If $ABC = 010$ $T_A = 1, T_B = 1, T_C = 1$

Then next state is $ABC = 101$

If $ABC = 101$ $T_A = 1, T_B = 1, T_C = 1$

Then next state is $ABC = 010$

So if we get into the state 010 or 101 , then we will stuck into the 2 states.

To correct it, let the next state of 010 and 101 be 000

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$T_A = AB' + A'BC$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	0	1

$$T_B = A'B'C + BC'$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	1	1	0

$$T_C = A'B'C' + AC$$